



# ISEL

Departamento de Engenharia  
Eletrónica e Telecomunicações  
e de Computadores

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores  
e  
Licenciatura em Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações

## Circuitos aritméticos e Lógicos (*2º Trabalho de Laboratório*)

Trabalho realizado por:

Nome: Daniel Santos      N°51701

Nome: Paulo Magalhães      N°51702

Docente: Pedro Miguens Matutino

Lógica e Sistemas Digitais  
2023 / 2024 inverno

22 de novembro de 2023

## 1 Objetivo

O objetivo deste trabalho é descrever um circuito aritmético e lógico (ALU – *Aritmetic and Logic Unit*) com base em VHDL estrutural, simular e implementar o circuito na placa de desenvolvimento DE10-Lite da Intel.

## 2 Descrição do Circuito a Projetar

Pretende-se implementar uma unidade aritmética que faça as operações aritméticas adição ( $X + Y + CBi$ ), subtração ( $X - Y - CBi$ ), incremento ( $X + CBi$ ) e decremento ( $X - CBi$ ), as operações de deslocamento ( $X \gg 1$  e  $X \ggg 1$ ), e as operações lógicas OR ( $X | Y$ ) e AND ( $X \& Y$ ), sobre operandos de 4 bits. O resultado tem 4 bits e deve gerar os indicadores (*flags*) de erro e relação *Carry/Borrow* (CBo), *Overflow* (OV), *Zero* (Z), *Greater or Equal* (GE) e *Below or Equal* (BE). Para a execução deste projeto, conseguiu-se aproveitar múltiplos componentes feitos em projetos anteriores como o módulo completo que efetua as operações de adição e subtração (*Adder/Subtractor*).

As entradas e saídas do sistema, bem como as operações a realizar de acordo com cada combinação da entrada OP, estão representadas na Figura 1.

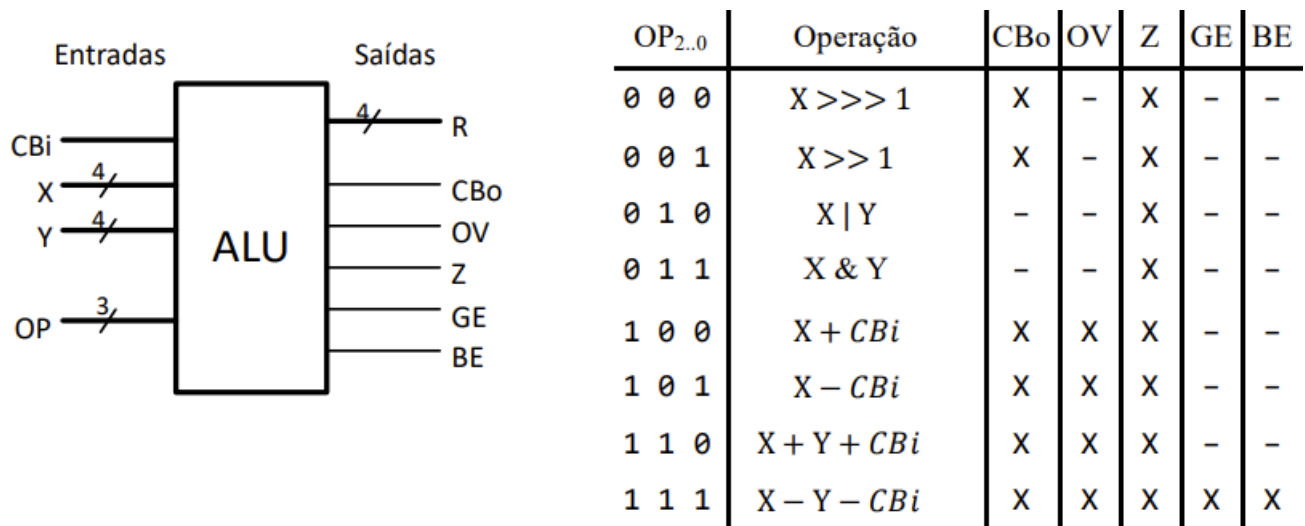


Figura 1 – Entradas e saídas da unidade aritmética a desenvolver.

Como referido anteriormente, além do resultado serão geradas as seguintes flags:

- CBo: Representa o *carry* de saída da operação de soma ou o *borrow* de saída da operação de subtração. Nas operações de deslocamento, representa o valor do último bit deslocado de X;
- OV: Fica ativa quando o resultado excede o domínio dos números relativos;
- Z: Fica ativa quando o resultado é igual a zero;

- GE: Fica ativa quando o primeiro operando (X) é maior ou igual do que o segundo (Y + CBi), considerando-se apenas na representação de números relativos;
- BE: Fica ativa quando o primeiro operando (X) é menor ou igual do que o segundo (Y + CBi), considerando-se apenas na representação de números naturais.

Dependendo da operação, o valor de algumas das flags pode não ter significado (o valor que assume não interessa), estando assim representadas pelo carater ‘-’.

### 3 Projeto do Circuito

#### 3.1 Diagrama de blocos do circuito

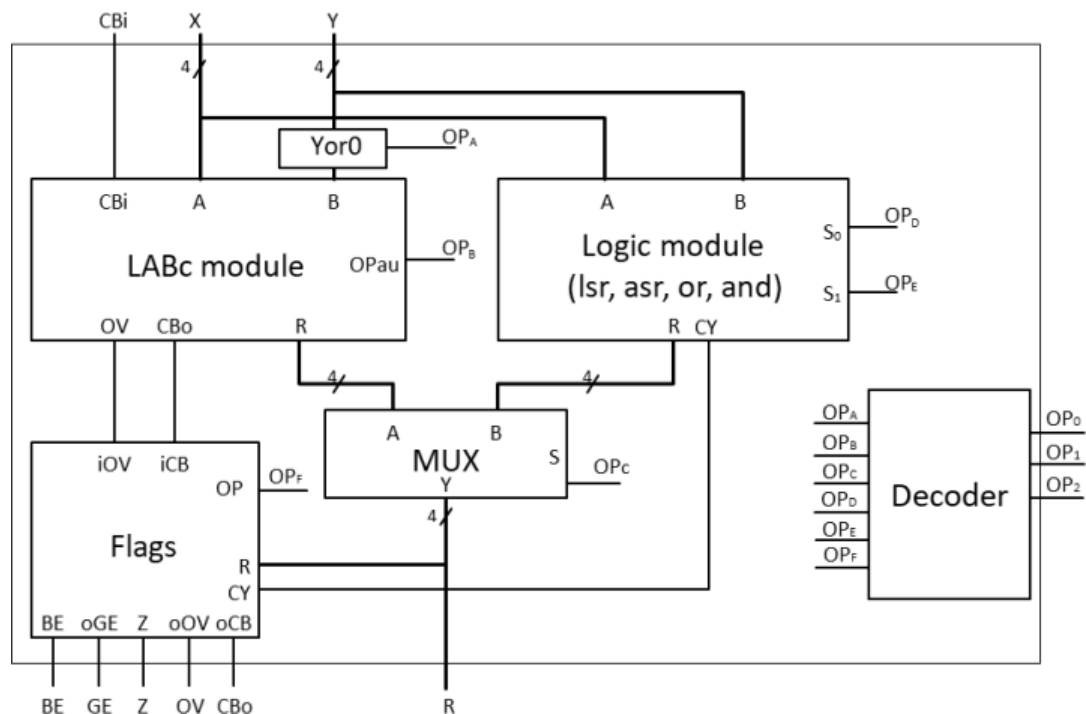


Figura 2 – Diagrama de blocos da ALU

Como é possível visualizar previamente na Figura 2, este circuito é constituído pelos seguintes componentes:

- Yor0 – É responsável por colocar o valor de Y a 0 para efetuar as operações de incremento e decremento;
- Logic module – Com base nas entradas OPd e OPe, efetua as operações de deslocamento e as operações lógicas. Também calcula uma *flag* de carry para o módulo flags do circuito principal;
- MUX – escolhe entre o resultado do LABc module e do Logic module;

- *Decoder* – Descodifica o valor do OP de 3 bits para calcular 6 novos valores que irão ser usados no circuito para decidir quais as operações a escolher;
- *Flags* – Calcula o valor de todos os indicadores para serem mostrados no final. O significado de cada um deles já foi representado no ponto 2 “Descrição do circuito a projetar”.

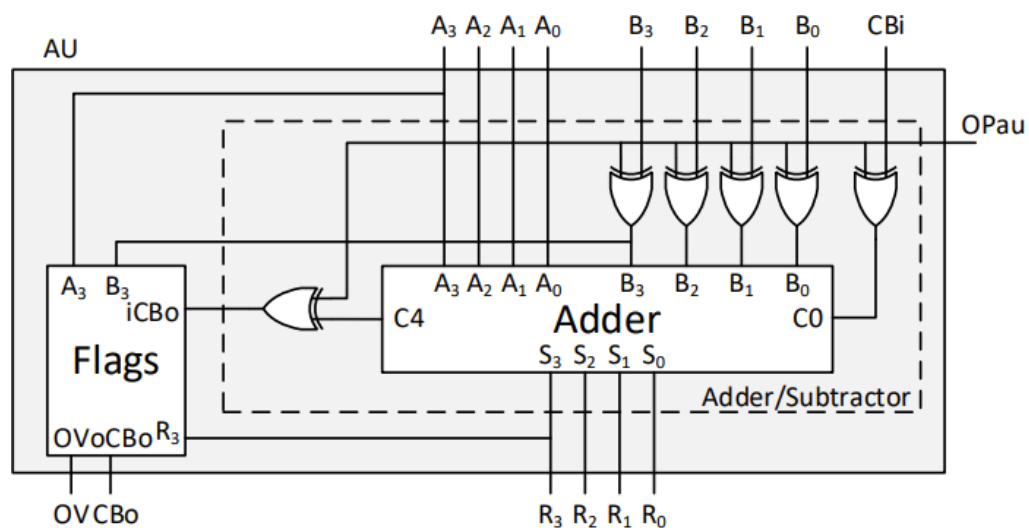


Figura 3 – Diagrama de blocos da unidade aritmética (*LABc module*)

- *LABc module* – É a unidade aritmética que calcula a soma ou a subtração dos 2 operandos, juntamente com o *carry* de entrada. É constituído pelas entradas X e Y, operandos de 4 bits, CBi (*carry/borrow* de entrada) e o OPau (indicador se a operação consiste de uma adição ou subtração). A descrição deste módulo também é dividida por diversos blocos como se pode visualizar na Figura 3 e também da seguinte maneira:
  - *Adder/Subtractor* – troca o valor de B de modo a efetuar a subtração se o OPau se encontrar ativo e manda o valor dos operandos para o *Adder*;
  - *Adder* – efetua a adição entre os 2 operandos;
  - *Flags* – Gera as *flags* de *overflow* e CBo (*carry/borrow out*) para o módulo *flags* do circuito principal. O *carry/borrow* que veio não irá sofrer nenhuma alteração, já o *overflow* é calculado verificando o 3º bit dos operandos de entrada A e B e o resultado R;

### 3.2 Funções lógicas dos circuitos;

- OPA  $\Rightarrow$  OP(1);

	OP0	OP0/OP1	OP1	
-	-	-	-	
0	0	1	1	OP2

- OPB  $\Rightarrow$  OP(0);

	OP0	OP0/OP1	OP1	
-	-	-	-	
0	1	1	0	OP2

- OPC  $\Rightarrow$  OP(2);

	OP0	OP0/OP1	OP1	
-	-	-	-	
1	1	1	1	OP2

- OPD  $\Rightarrow$  OP(1);

	OP0	OP0/OP1	OP1	
0	0	1	1	
-	-	-	-	OP2

- OPE  $\Rightarrow$  OP(0);

	OP0	OP0/OP1	OP1	
0	1	1	0	
-	-	-	-	OP2

- OPF  $\Rightarrow$  OP(2);

	OP0	OP0/OP1	OP1	
-	-	-	-	
1	1	1	1	OP2

- LSR

0	1	0	1
---	---	---	---



0	0	1	0
---	---	---	---

Cy = 1

- ASR

1	1	0	1
---	---	---	---



1	1	1	0
---	---	---	---

Cy = 1

### 3.3 Simplificação lógica

- Decoder (não há simplificação possível):
  - $OPa \leq OP(1);$
  - $OPb \leq OP(0);$
  - $OPc \leq OP(2);$
  - $OPd \leq OP(1);$
  - $OPe \leq OP(0);$
  - $OPf \leq OP(2);$

### 3.4 Descrição VHDL

#### 3.4.1 Tlab2.VHD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tlab2 is
    port (
        X, Y: std_logic_vector(3 downto 0);
        OP: std_logic_vector(2 downto 0);
        R: out std_logic_vector(3 downto 0);

        CBi: std_logic;
        CBo, OV, Z, GE, BE: out std_logic
    );
end tlab2;
architecture tlab2_logic of tlab2 is
    component au is
        port (
            A, B: std_logic_vector(3 downto 0);
            R: out std_logic_vector(3 downto 0);

            CBi, OPau: std_logic;
            CBo, OV: out std_logic
        );
    end component;
    component logic_module is
        port (
            A, B: std_logic_vector(3 downto 0);
            R: out std_logic_vector(3 downto 0);

            S0, S1: std_logic;
            Cy: out std_logic
        );
    end component;
    component mux4 is
        port (
            A, B: std_logic_vector(3 downto 0);
            S: std_logic;
            R: out std_logic_vector(3 downto 0)
        );
    end component;
    component decoder is
        port (
            OP: std_logic_vector(2 downto 0);
            OPa, OPb, OPc, OPd, OPe, OPf: out std_logic
```

```
    );  
end component;  
component Yor0 is  
    port (  
        Y: std_logic_vector(3 downto 0);  
        R: out_std_logic_vector(3 downto 0);  
        OPa: std_logic  
    );  
end component;  
component flags_main is  
    port (  
        R: std_logic_vector(3 downto 0);  
        iOV, iCB, OP, CY: std_logic;  
  
        BE, oGE, Z, oOV, oCB: out_std_logic  
    );  
end component;  
signal OPaS, OPbS, OPcS, OPdS, OPeS, OPfS: std_logic;  
signal inAu: std_logic_vector(3 downto 0);  
signal outAu, outLogic: std_logic_vector(3 downto 0);  
signal auOV, auCBo, logicCY: std_logic;  
signal outMUX: std_logic_vector(3 downto 0);  
begin  
    R <= outMUX;  
    Decode: decoder port map(  
        OP => OP,  
        OPa => OPaS,  
        OPb => OPbS,  
        OPc => OPcS,  
        OPd => OPdS,  
        OPe => OPeS,  
        OPf => OPfS  
    );  
  
    U1_B: Yor0 port map(  
        Y => Y,  
        OPa => OPaS,  
        R => inAu  
    );  
    U1: au port map(  
        A => X,  
        B => inAu,  
        CBi => CBi,  
        OPau => OPbS,  
        R => outAu,  
        OV => auOV,  
        CBo => auCBo  
    );  
  
    U2: logic_module port map(  
        A => X,  
        B => Y,  
        S0 => OPdS,  
        S1 => OPeS,  
        R => outLogic,  
        CY => logicCY  
    );
```

```
U3: mux4 port map(  
    A => outAu,  
    B => outLogic,  
    R => outMUX,  
    S => OPcS  
);  
  
U4: flags_main port map(  
    iOV => auOV,  
    iCB => auCBo,  
    OP => OPfS,  
    R => outMUX,  
    CY => logicCY,  
    BE => BE,  
    oGE => GE,  
    Z => Z,  
    oOV => OV,  
    oCB => CBo  
);  
end architecture;
```

O bloco TLAB2, sendo a entidade de topo do projeto, recebe 2 operandos de 4 bits (X e Y), um operando de 3 bits (OP) e um operando de um bit (CBI). Como já foi descrito, criámos diversos componentes, onde tivemos a oportunidade de aproveitar múltiplos componentes feitos em projetos passados o que ajudou no tempo despendido a fazer a descrição VHDL. Quando se refere à AU (*Aritmetic Unit*), está-se a referir ao *LABc Module* (é uma unidade aritmética, mas como foi desenvolvida no LABc, no projeto é denominado de *LABc Module*).

### 3.4.2 Yor0.VHD

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity Yor0 is  
    port (  
        Y: std_logic_vector(3 downto 0);  
        R: out std_logic_vector(3 downto 0);  
        OPa: std_logic  
    );  
end Yor0;  
architecture Yor0_logic of Yor0 is  
    signal OPa_vector: std_logic_vector(3 downto 0);  
begin  
    OPa_vector(3 downto 0) <= (others => OPa);  
    R <= OPa_vector and Y;  
end architecture;
```

Yor0 – Tem o objetivo de colocar o operando B a 0 caso estejamos a falar de operações de incremento/decremento usando o valor do OPa.



### 3.4.3 OR.VHD & AND.VHD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity logicor is
    port (
        A, B: std_logic_vector(3 downto 0);
        R: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end logicor;
architecture logicor_logic of logicor is
begin
    R <= A or B;
end architecture;
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity logicand is
    port (
        A, B: std_logic_vector(3 downto 0);
        R: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end logicand;
architecture logicand_logic of logicand is
begin
    R <= A and B;
end architecture;
```

OR e AND – Comparam os operandos A e B de modo a efetuar as operações lógicas no *Logic Module*.

### 3.4.4 LSR.VHD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity logiclsr is
    port (
        A: std_logic_vector(3 downto 0);
        R: out std_logic_vector(3 downto 0);
        Cy: out std_logic
    );
end logiclsr;
architecture logiclsr_logic of logiclsr is
begin
    Cy <= A(0);
    R(0) <= A(1);
    R(1) <= A(2);
    R(2) <= A(3);
    R(3) <= '0';
end architecture;
```

LSR (*Logical Shift Right*) – Responsável por fazer uma das operações de deslocamento onde desloca todos os bits uma casa para a direita, guarda o bit 0 no *carry* de saída e coloca no 3º bit o valor 0.

### 3.4.5 ASR.VHD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity logicasr is
    port (
        A: std_logic_vector(3 downto 0);
        R: out std_logic_vector(3 downto 0);
        Cy: out std_logic
    );
end logicasr;
architecture logicasr_logic of logicasr is
begin
    Cy <= A(0);
    R(0) <= A(1);
    R(1) <= A(2);
    R(2) <= A(3);
    R(3) <= A(3);
end architecture;
```

**ASR (Arithmetic Shift Right)** – Responsável por fazer a outra operação de deslocamento que faz a mesma operação que o LSR (*Logical Shift Right*) mas no 3º bit mantém o valor.

### 3.4.6 logic\_module.VHD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity logic_module is
    port (
        A, B: std_logic_vector(3 downto 0);
        R: out std_logic_vector(3 downto 0);

        S0, S1: std_logic;
        Cy: out std_logic
    );
end logic_module;
architecture logic_module_logic of logic_module is
    component logiclsr is
        port (
            A: std_logic_vector(3 downto 0);
            R: out std_logic_vector(3 downto 0);
            Cy: out std_logic
        );
    end component;
    component logicasr is
        port (
            A: std_logic_vector(3 downto 0);
            R: out std_logic_vector(3 downto 0);
            Cy: out std_logic
        );
    end component;
```

```
end component;  
component logicor is  
  port (  
    A, B: std_logic_vector(3 downto 0);  
    R: out std_logic_vector(3 downto 0)  
  );  
end component;  
component logicand is  
  port (  
    A, B: std_logic_vector(3 downto 0);  
    R: out std_logic_vector(3 downto 0)  
  );  
end component;  
signal outLSR, outASR, outOR, outAND: std_logic_vector(3 downto 0);  
signal outCyLSR, outCyASR: std_logic;  
signal s0_vector, s1_vector: std_logic_vector(3 downto 0);  
begin  
  s0_vector(3 downto 0) <= (others => S0);  
  s1_vector(3 downto 0) <= (others => S1);  
  R <= (not s0_vector and not s1_vector and outLSR) or (not s0_vector and  
s1_vector and outASR) or (s0_vector and not s1_vector and outOR) or (s0_vector  
and s1_vector and outAND);  
  Cy <= (not S0 and not S1 and outCyLSR) or (not S0 and S1 and outCyASR);  
  U1: logiclsr port map(  
    A => A,  
    R => outLSR,  
    Cy => outCyLSR  
  );  
  
  U2: logicasr port map(  
    A => A,  
    R => outASR,  
    Cy => outCyASR  
  );  
  
  U3: logicor port map(  
    A => A,  
    B => B,  
    R => outOR  
  );  
  
  U4: logicand port map(  
    A => A,  
    B => B,  
    R => outAND  
  );  
end architecture;
```

**Logic Module** – Recebe o valor do S0 e do S1 que vem do valor de OPd e do OPe onde será decidido entre 2 bits qual das 4 operações a realizar e faz também todas as ligações entre estes 4 módulos de forma a conseguir pegar no resultado e no *carry* (no caso das operações de deslocamento) para enviar no final ao MUX e às *Flags*.

### 3.4.7 au.VHD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity au is
    port (
        A, B: std_logic_vector(3 downto 0);
        R: out std_logic_vector(3 downto 0);

        CBi, OPau: std_logic;
        CBo, OV: out std_logic
    );
end au;
architecture au_logic of au is
    component adder_sub is
        port (
            A, B: std_logic_vector(3 downto 0);
            S: out std_logic_vector(3 downto 0);

            Ci, OPau: std_logic;
            Co, b3: out std_logic
        );
    end component;
    component flags is
        port (
            A3, B3, iCBo, R3: std_logic;
            CBo, OV: out std_logic
        );
    end component;
    signal b_3, iCBo: std_logic;
    signal s_out: std_logic_vector(3 downto 0);

begin
    R <= s_out;
    U1: adder_sub port map(
        A => A,
        B => B,
        OPau => OPau,
        Ci => CBi,
        Co => iCBo,
        b3 => b_3,
        S => s_out
    );

    U2: flags port map(
        A3 => A(3),
        B3 => b_3,
        iCBo => iCBo,
        R3 => s_out(3),
        OV => OV,
        CBo => CBo
    );
end architecture;
```

AU (*Aritmetic Unit*) – Responsável por fazer as operações de adição/subtração e de incremento/decremento. É escolhido se irá acontecer as operações de adição/incremento ou subtração/decremento com base no valor de OPb. Faz a ligação entre o *Adder/Subtractor* de forma a obter o resultado que irá ser enviado para o MUX e também com o módulo *Flags* interno que irá calcular algumas *flags*.

### 3.4.8 *adder\_sub.VHD*

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity adder_sub is
    port (
        A, B: std_logic_vector(3 downto 0);
        S: out std_logic_vector(3 downto 0);

        Ci, OPau: std_logic;
        Co, b3: out std_logic
    );
end adder_sub;
architecture adder_sub_logic of adder_sub is
    component adder is
        port (
            A, B: std_logic_vector(3 downto 0);
            S: out std_logic_vector(3 downto 0);

            Ci: std_logic;
            Co: out std_logic
        );
    end component;
    signal bt, opau_vector: std_logic_vector(3 downto 0);
    signal Cit, Cot: std_logic;
begin
    opau_vector(3 downto 0) <= (others => OPau);
    bt <= B xor opau_vector;

    Cit <= Ci xor OPau;
    Co <= Cot xor OPau;

    b3 <= B(3) xor Opau;
    U1: adder port map(
        A => A,
        B => bt,
        Ci => Cit,
        Co => Cot,
        S => S
    );
end architecture;
```

*Adder/Subtractor* – Trata de enviar o valor dos operandos A e B (que poderá estar transposto dependendo da operação escolhida) juntamente com o valor do *carry* de entrada e o *carry* de saída (também poderão estar transpostos de acordo com a operação escolhida) para o módulo *Adder*.

### 3.4.9 *adder.VHD*

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity adder is
    port (
        A, B: std_logic_vector(3 downto 0);
        S: out std_logic_vector(3 downto 0);

        Ci: std_logic;
        Co: out std_logic
    );
end adder;
architecture adder_logic of adder is
    component fa is
        port (
            A, B, Ci: std_logic;
            S, Co: out std_logic
        );
    end component;
    signal carry: std_logic_vector(3 downto 1);
begin
    U1: fa port map(
        A => A(0),
        B => B(0),
        Ci => Ci,
        S => S(0),
        Co => carry(1)
    );

    U2: fa port map(
        A => A(1),
        B => B(1),
        Ci => carry(1),
        S => S(1),
        Co => carry(2)
    );

    U3: fa port map(
        A => A(2),
        B => B(2),
        Ci => carry(2),
        S => S(2),
        Co => carry(3)
    );

    U4: fa port map(
        A => A(3),
```

```
B => B(3),  
Ci => carry(3),  
S => S(3),  
Co => Co  
);  
end architecture;
```

*Adder* – Composto por 4 *Full-Adder*, onde irá enviar cada bit de ambos os operandos para cada um e irá enviar por ordem os *carry's* de entrada e saída. No final irá se conseguir obter a soma de todos os 4 bits juntamente com o *carry* de saída.

### 3.4.10 *fa.VHD*

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity fa is  
    port (  
        A, B, Ci: std_logic;  
        S, Co: out std_logic  
    );  
end fa;  
architecture fa_logic of fa is  
    component ha is  
        port (  
            A, B: std_logic;  
            S, Co: out std_logic  
        );  
    end component;  
    signal addAB: std_logic;  
    signal carry: std_logic_vector(1 downto 0);  
begin  
    U1: ha port map(  
        A => A,  
        B => B,  
        S => addAB,  
        Co => carry(0)  
    );  
  
    U2: ha port map(  
        A => addAB,  
        B => Ci,  
        S => S,  
        Co => carry(1)  
    );  
  
    Co <= carry(0) or carry(1);  
end architecture;
```

FA (*Full-Adder*) – Composto por 2 *Half-Adder*, onde acaba por permitir a realização da soma com o *carry* de entrada.

#### 3.4.11 *ha.VHD*

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ha is
    port (
        A, B: std_logic;
        S, Co: out std_logic
    );
end ha;
architecture ha_logic of ha is
begin
    S <= A xor B;
    Co <= A and B;
end architecture;
```

HA (*Half-Adder*) – Efetua a soma entre 2 operandos de 1 bit usando a operação XOR e calcula o *carry* de saída se ambos os valores estiverem ativos.

#### 3.4.12 *flags.VHD*

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity flags is
    port (
        A3, B3, iCBo, R3: std_logic;
        CBo, OV: out std_logic
    );
end flags;
architecture flags_logic of flags is
begin
    CBo <= iCBo;
    OV <= (A3 and B3 and not R3) or (not A3 and not B3 and R3);
end architecture;
```

Flags AU (*Flags da Arithmetic Unit*) – Calcula as *flags* de *carry/borrow* e de *overflow* com base no resultado, nos operandos de entrada e no *carry/borrow* de entrada.



### 3.4.13 mux4.VHD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux4 is
    port (
        A, B: in std_logic_vector(3 downto 0);
        S: in std_logic;
        R: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end mux4;
architecture mux4_logic of mux4 is
    signal sel: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    sel(3 downto 0) <= (others => S);
    R <= (sel and A) or (not sel and B);
end architecture;
```

MUX – Escolhe com base no valor do OPc se irá mostrar como resultado o que veio da AU ou do Logic Module.

### 3.4.14 Flags\_main.VHD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity flags_main is
    port (
        R: std_logic_vector(3 downto 0);
        iOV, iCB, OP, CY: std_logic;

        BE, oGE, Z, oOV, oCB: out std_logic
    );
end flags_main;
architecture flags_main_logic of flags_main is
    signal zero: std_logic;
begin
    zero <= not (R(0) or R(1) or R(2) or R(3));

    Z <= zero;
    oGE <= (not zero and not R(3) and not iOV) or (R(3) and iOV) or (zero and not iOV);
    BE <= iCB or zero;
    oOV <= iOV;
    oCB <= (not OP and CY) or (OP and ICB);
end architecture;
```

Flags – Calcula diversas flags, como já foram referidas as condições usando o overflow e o carry/borrow da AU, usado o carry do Logic Module e usando o valor do OPf que faz a distinção entre as operações da unidade aritmética ou entre as de deslocamento/lógicas.

### 3.4.15 decoder.VHD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity decoder is
    port (
        OP: std_logic_vector (2 downto 0);
        OPa, OPb, OPc, OPd, OPe, OPf: out std_logic
    );
end decoder;
architecture decoder_logic of decoder is
-- 0 0 0, OPd = 0 OPe = 0
-- 0 0 1, OPd = 0 OPe = 1
-- 0 1 0 , OPd = 1 OPe = 0
-- 0 1 1 , OPd = 1 OPe = 1
begin
    OPa <= OP(1);
    OPb <= OP(0);
    OPc <= OP(2);
    OPd <= OP(1);
    OPe <= OP(0);
    OPf <= OP(2);
end architecture;
```

*Decoder* – Um dos módulos mais importantes pois é o que faz a distinção com base no OP de 3 bits quais vai ser as operações a realizar. Como já foi falado ao longo da descrição de cada módulo estes valores têm todos as seguintes funções:

- OPa – Distingue as operações de adição/subtração com as de incremento/decremento;
- OPb – Distingue as operações de adição/incremento com as de subtração/decremento;
- OPc – Escolhe entre as operações da unidade aritmética ou entre as lógicas/deslocamento;
- OPd e OPe- São 2 bits que escolhem entre as 4 operações de lógica/deslocamento;
- OPf – Mesma função que o OPc mas que é usado de forma ao módulo *Flags* conseguir saber se deve usar o *carry/borrow* da unidade aritmética ou o *carry* do *Logic Module*.

### 3.5 Simulação

 


Figura 4 – Simulação do projeto

Além de ter sido executado o ficheiro de simulação fornecido pelo docente, como se pode ver pela Figura 4, os resultados foram verificados e depois também foi executado outro ficheiro que o mesmo tinha onde automaticamente colocava os valores e validava logo de forma a saber facilmente se o projeto estava correto.

## 4 Teste do Circuito

#### 4.1 Atribuição de pinos

Entradas:

- X [3..0] – SW [3..0] | PIN\_C12, PIN\_D12, PIN\_C11, PIN\_C10;
- Y [3..0] – SW [7..4] | PIN\_A14, PIN\_A13, PIN\_B12, PIN\_A12;
- OP [1..0] – SW [9..8] | PIN\_F15, PIN\_B14;
- OP [2] – BTN [0] | PIN\_B8;
- CBi – BTN [1] | PIN\_A7;

Saídas:

- R [3..0] – LED [3..0] | PIN\_B10, PIN\_A10, PIN\_A9, PIN\_A8;
- CB0 – LED [4] | PIN\_D13;
- OV – LED [5] | PIN\_C13;
- Z – LED [6] | PIN\_E14;
- GE – LED [7] | PIN\_D14;
- BE – LED [8] | PIN\_A11;

## 4.2 Resultados do teste (tabela com entradas/saídas do circuito)

OP	CBi	X(2)	X(N)	X(Z)	Y(2)	Y(N)	Y(Z)	R(2)	R(N)	R(Z)	CBo	OV	Z	GE	BE
100'	0	0000'	0	0	1111'	15	-1	0000'	0	0	0	0	1	-	-
100'	1	0000'	0	0	1111'	15	-1'	0001'	1	+1'	0	0	0	-	-
100'	1	0010'	2	+2'	0101'	5	+5'	1000'	8	-8	0	0	0	-	-
100'	1	1111'	15	-1	1010'	10	-6	0000'	0	0	1	0	1	-	-
101'	1	0000'	0	0	1111'	15	-1'	1111'	15	-1	1	0	0	-	-
101'	1	0001'	1	+1'	0101'	5	+5'	0000'	0	0	0	0	1	-	-
101'	1	1000'	8	-8	1010'	10	-6	0111'	7	+7'	0	1	0	-	-
110'	0	0001'	1	+1'	1110'	14	-2'	1111'	15	-1'	0	0	0	-	-
110'	1	0001'	1	+1'	1111'	15	-1	0001'	1	+1'	1	0	1	-	-
110'	1	1000'	8	-8	1111'	15	-1	1000'	8	-8'	1	0	0	-	-
110'	1	0010'	2	+2'	0101'	5	+5'	1000'	8	-8'	0	1	0	-	-
111'	0	0011'	3	+3'	0101'	5'	+5'	1110'	14	-2'	1	0	0	0	1
111'	0	1101'	13	-3	1011'	11	-5	0010'	2	+2'	0	0	0	1	0
111'	1	0110'	6	+6'	0110'	6	+6'	1111'	15	-1'	1	0	0	0	1
111'	1	0111'	7	+7'	0111'	7	+7'	0000'	0	0	0	0	1	1	1
000'	1	0001'	1	+1'	1100'	12	-4	0000'	0	0	1	-	1	-	-
000'	0	1101'	13	-3	1001'	9	-7	0111'	7	+7'	1	-	0	-	-
001'	0	1010'	10	-6	1111'	15	-1	1101'	13	-3'	0	-	0	-	-
010'	0	1100'	12	-4	0110'	6	+6'	1110'	14	-2	-	-	0	-	-
011'	1	1100	12	-4	0110'	6	+6'	0100'	4	+4'	-	-	0	-	-

Figura 4 – Tabela de resultados teóricos

OP	CBi	X(2)	X(N)	X(Z)	Y(2)	Y(N)	Y(Z)	R(2)	R(N)	R(Z)	CBo	OV	Z	GE	BE
100'	0	0000'	0	0	1111'	15	-1	0000'	0	0	0	0	1	-	-
100'	1	0000'	0	0	1111'	15	-1'	0001'	1	+1'	0	0	0	-	-
100'	1	0010'	2	+2'	0101'	5	+5'	1000'	8	-8	0	0	0	-	-
100'	1	1111'	15	-1	1010'	10	-6	0000'	0	0	1	0	1	-	-
101'	1	0000'	0	0	1111'	15	-1'	1111'	15	-1	1	0	0	-	-
101'	1	0001'	1	+1'	0101'	5	+5'	0000'	0	0	0	0	1	-	-
101'	1	1000'	8	-8	1010'	10	-6	0111'	7	+7'	0	1	0	-	-
110'	0	0001'	1	+1'	1110'	14	-2'	1111'	15	-1'	0	0	0	-	-
110'	1	0001'	1	+1'	1111'	15	-1	0001'	1	+1'	1	0	1	-	-
110'	1	1000'	8	-8	1111'	15	-1	1000'	8	-8'	1	0	0	-	-
110'	1	0010'	2	+2'	0101'	5	+5'	1000'	8	-8'	0	1	0	-	-
111'	0	0011'	3	+3'	0101'	5'	+5'	1110'	14	-2'	1	0	0	0	1
111'	0	1101'	13	-3	1011'	11	-5	0010'	2	+2'	0	0	0	1	0
111'	1	0110'	6	+6'	0110'	6	+6'	1111'	15	-1'	1	0	0	0	1
111'	1	0111'	7	+7'	0111'	7	+7'	0000'	0	0	0	0	1	1	1
000'	1	0001'	1	+1'	1100'	12	-4	0000'	0	0	1	-	1	-	-
000'	0	1101'	13	-3	1001'	9	-7	0111'	7	+7'	1	-	0	-	-
001'	0	1010'	10	-6	1111'	15	-1	1101'	13	-3'	0	-	0	-	-
010'	0	1100'	12	-4	0110'	6	+6'	1110'	14	-2	-	-	0	-	-
011'	1	1100	12	-4	0110'	6	+6'	0100'	4	+4'	-	-	0	-	-

Figura 5 – Tabela com resultados experimentais

## 5 Conclusões

Este circuito consistiu na realização de uma unidade lógica e aritmética, também denominada por ALU (*Aritmetic and Logic Unit*). Esta unidade permite fazer operações de adição, subtração, incremento e decremento em operandos de 4 bits e também operações lógicas e de deslocamento como o OR, AND, LSR (*Logical Shift Right*) e ASR (*Aritmetic Shift Right*). Felizmente muitos dos componentes já estavam descritos em VHDL, só foi necessário fazer a lógica das operações de deslocamento, a lógica de um *Decoder* com uma entrada de 3 bits e um componente de *flags* mais completo. Para efetuar a lógica do *Decoder* recorremos aos mapas de *Karnaugh*, de modo a poder separar os 3 bits em vários bits para poderem ser usados em todo o circuito de modo a termos a operação pretendida de acordo com o enunciado.

Após isto, abordámos uma lógica de fora para dentro, onde fomos fazendo a descrição hardware dos vários blocos, mas sem qualquer lógica, permitindo apenas declarar as portas de entrada e saída e também fazer a ligação entre tudo. Por fim, fomos descrevendo a lógica em VHDL de cada módulo para ficar tudo funcional. Já com o projeto todo descrito, passámos à fase de simulação onde usámos um ficheiro de testes fornecido de forma a confirmar todos os valores, onde tivemos alguns erros no *LABc module* e nas *Flags* da ALU, mas fomos corrigindo aos poucos com o auxílio do docente.

Por fim, atribuímos os pinos necessários a todas as portas de acordo com o enunciado e testámos na placa FPGA onde foi validado pelo docente. Este projeto foi todo desenvolvido no software Intel Quartus Prime Lite 20.1 e a FPGA usada foi a MAX10 DE10 - Lite.